 


**μProcessador 2 Multiplexação, Barramentos, Números: a ULA****Multiplexação**

Um mux é um seletor: ele escolhe uma das entradas possíveis para fornecer à saída.



(Figura: wikipedia)

Se quisermos um mux com 4 entradas ao invés de 2, a descrição fica:

```
entity mux4x1 is
  port( sel0, sel1      : in std_logic;
        entr0, entr1, entr2, entr3 : in std_logic;
        saida          : out std_logic
  );
end entity;
```


Observe a versão reduzida da tabela verdade do mux 4x1 acima.

sel1	sel0	saida
0	0	entr0
0	1	entr1
1	0	entr2
1	1	entr3

Em VHDL há diversas maneiras de fazer multiplexação. Vamos ficar com a seguinte:

```
architecture a_mux4x1 of mux4x1 is
begin
  saida <=  entr0  when sel1='0' and sel0='0' else
            entr1  when sel1='0' and sel0='1' else
            entr2  when sel1='1' and sel0='0' else
            entr3  when sel1='1' and sel0='1' else
            '0';    -- esse '0' é pra quando "der pau" em sel1 ou sel0
end architecture;
```

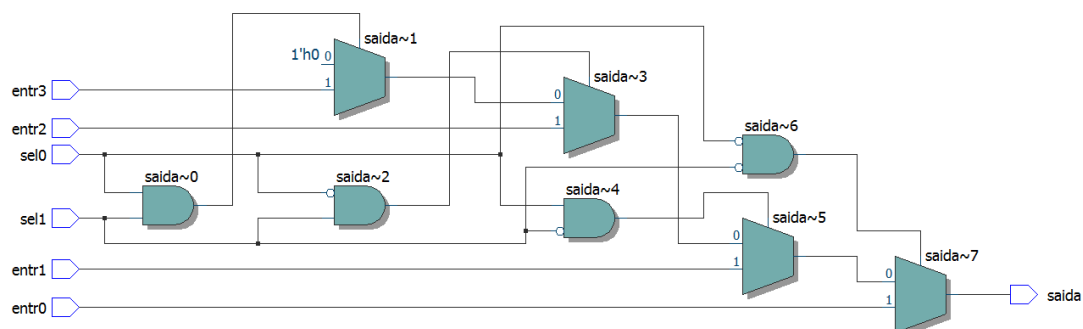Lembre-se: isso não é programação, isso é um circuito! Abaixo vemos o RTL resultante deste trecho.




Mas pra que serve aquele “else '0';” da última linha? Não dá pra retirar?

Na verdade não... Lembre-se que o IEEE 1164 tem *nove* estados lógicos possíveis e *you* deve *cobrir todos os casos possíveis*. Se levássemos em conta apenas o 'U' (não inicializado) e o 'X' (desconhecido) além de 0 e 1, teremos *dezesseis* casos, se eu contei direito: 00, 01, 10, 11, 0U, U0, 1U, U1, 0X, X0, 1X, X1, XX, UX, XU e UU. O “else zero” cobre os outros doze deste exemplo, e mais ainda<sup>1</sup>.

Por uma esquisitice do VHDL, quando os casos não são totalmente cobertos, ele coloca um *registrador* para os valores, ou seja, vai inserir um *latch* no meio do nosso circuito...(!) Veja abaixo o VHDL, caso você esqueça do “else '0';”, e o circuito resultante em RTL.
 
```
architecture a_mux4x1 of mux4x1 is
begin
    saida <=      entr0    when sel1='0' and sel0='0' else
                  entr1    when sel1='0' and sel0='1' else
                  entr2    when sel1='1' and sel0='0' else
                  entr3    when sel1='1' and sel0='1'; -- OPA! CADÊ O ELSE ZERO?
end architecture;
```



Ou seja:

**ATENÇÃO:** Numa estrutura when-else sempre termine com else '0';

Tá avisado.

►	Construa um multiplexador 8x1 com as restrições: as entradas 0, 1 e 5 estão sempre em '0', e as entradas 3 e 7 estão sempre em '1'. Portanto, apenas as entradas 2, 4 e 6 terão entradas variáveis, o que dá 3 pinos de dados e 3 pinos de seleção na entidade. Faça um <i>testbench</i> adequado.
---	---

## Barramentos

Um barramento (*bus*) é apenas um feixe de sinais, um conjunto de fios. Aqui nesta disciplina vamos usá-los sempre como números inteiros, para facilitar.

Para isso, sempre inclua a biblioteca adicional padrão “numeric\_std”<sup>2</sup> a partir de agora:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all; -- para usarmos UNSIGNED
```

Ao definir um barramento, usamos a *keyword* “unsigned” (como em *unsigned integer*, inteiro não

<sup>1</sup> É possível simplesmente omitir a condição da última linha, como abaixo:

```
entr2    when sel1='1' and sel0='0' else
entr3;
```

A desvantagem é que se houver algum problema, veremos 'entr3' na saída; se ao invés disso observarmos a saída fixa em zero, é mais fácil localizar o *bug*.

<sup>2</sup> Há também a opção de usar a biblioteca depreciada *não padrão* “std\_logic\_arith”; mas **não use essa** pois *dá conflito* e é proprietária.

sinalizado, ou seja, não-negativo) e obrigatoriamente indicamos a largura do barramento em bits. Por exemplo, vamos fazer um multiplexador 4x1 de largura de 8 bits:

```
entity mux8bits is
    port(
        entr0 : in  unsigned(7 downto 0);
        entr1 : in  unsigned(7 downto 0);
        entr2 : in  unsigned(7 downto 0);
        entr3 : in  unsigned(7 downto 0);
        sel   : in  unsigned(1 downto 0); -- bits de seleção num só bus
        saida  : out unsigned(7 downto 0) -- lembre: sem ';' aqui
    );
end entity;
```

O tipo “unsigned(7 downto 0)” significa que o sinal tem 8 bits<sup>3</sup> (8 pinos) e deve ser tratado como um inteiro não sinalizado, sem números negativos.<sup>4</sup>

A implementação é quase idêntica ao mux de 1 bit:

```
architecture a_mux8bits of mux8bits is
begin
    saida <=
        entr0 when sel="00" else -- observe as aspas duplas!
        entr1 when sel="01" else
        entr2 when sel="10" else
        entr3 when sel="11" else
        "00000000"; -- saida tem 8 bits, portanto 8 zeros
end architecture;
```

## Números / Constantes

As constantes devem ser obrigatoriamente representadas por um vetor de bits<sup>5</sup>, representado por aspas duplas. Note que a extensão (*length*) deve bater! Veja exemplos para um sinal “saida” de 8 bits:

```
saida <= "00000010"; -- certo: cte. de 8 bits atribuída a sinal de 8 bits
saida <= "010";      -- pau: mismatch de largura
saida <= 65;          -- pau: mismatch de tipo unsigned <= inteiro;
```

O erro reportado na linha “saida <= 65;” é:

```
porta_e.vhdl:18:13: can't match integer literal with type
array type "unsigned"
ghdl: compilation error
```

pois o VHDL não sabe quantos bits a constante 65 possui<sup>6</sup>. Para resolver de forma simples, use o número equivalente em binário, “01000001”, com a largura esperada por “saida”.

Será fundamental recortarmos e combinarmos dados. Para isso, usamos o operador de concatenação “&” e o recurso de *slicing*, que obtém um trecho de bits.

Por exemplo, suponha dois barramentos de 8 bits:

```
signal x,y: unsigned(7 downto 0);
```

3 A keyword “downto” indica que a representação é *bit-level little endian*, ou seja, o bit 0 é o LSB (*least significant bit*, tem valor numérico 2<sup>0</sup>). No nosso exemplo, o bit 7 é o MSB (*most significant bit*) e tem valor 2<sup>7</sup>.

4 Note que para soma e subtração, podemos representar negativos em complemento de 2 usando este *unsigned* mesmo; o tal *signed* só é necessário para comparações e multiplicações sinalizadas.

5 Números inteiros, como 5 ou 122 por exemplo, são constantes sem especificação de largura em bits e portanto não podem ser usados diretamente com o tipo “unsigned.”

6 VHDL é uma linguagem *fortemente tipada*, o que na prática significa que ele requer conversões explícitas de tipos por parte do programador. Isso ajuda o código a chegar com menos erros na etapa de simulação.

Podemos combinar os bits dos sinais da forma que quisermos. Como ilustração simples, vamos isolar alguns trechos arbitrários:

- (a) O bit mais significativo (MSB) do sinal  $x$  é dado por  $x(7)$
- (b) Os três bits menos significativos (LSB) de  $x$  são obtidos com  $x(2 \text{ downto } 0)$
- (c) Para obter de  $b_5$  a  $b_3$ , basta fazer  $x(5 \text{ downto } 3)$

Agora se quisermos por bobeira montar um número de 8 bits que começa com '0' e é seguido por (a), (b) e (c) nesta ordem, concatenamos tudo isso com o operador "&":

```
y <= '0' & x(7) & x(2 downto 0) & x(5 downto 3);
```

Portanto se  $x$  vale "01101010",  $y$  será "00010101". Se  $x$  for "11001100", teremos "01100001" em  $y$ .

## Operações Aritméticas

Quando usamos o tipo "unsigned" e a biblioteca "numeric\_std", dá pra fazer as paradinhas direto<sup>7</sup>. Por exemplo, vamos fazer um circuito com duas entradas que calcula tanto a soma quanto a subtração deles simultaneamente:

```
entity soma_e_subtrai is
  port (
    x,y      : in  unsigned(7 downto 0);
    soma,subt : out unsigned(7 downto 0)
  );
end entity;

architecture a_soma_e_subtrai of soma_e_subtrai is
begin
  soma <= x+y;
  subt <= x-y;
end architecture;
```

Muito mole.

Se quisermos saber se o  $x$  é maior do que o  $y$  e saber se o  $x$  é negativo ou não, podemos incluir na definição da entidade:

```
maior,x_negativo : out std_logic;
```

E na arquitetura basta colocarmos as linhas:

```
maior <= '1' when x>y else
        '0' when x<=y else
        '0';
x_negativo <= x(7);
```

Peralá, *negativo*? Sim, dá pra usar números sinalizados de 8 bits pra maioria das coisas (os circuitos são idênticos, pois realizam cálculos em módulo  $2^8$ ). Infelizmente, isso não funciona para a divisão. A comparação acima também só aceita números positivos (pois  $x$  e  $y$  são *unsigned*).

- |   |  |
|---|--|
| ► | Construa um <i>testbench</i> para o circuito "soma_e_subtrai" e o simule. Isso é importante para você observar corretamente a sintaxe de constantes e compreender a arquitetura acima.<br><b>Teste direito:</b> faça casos relevantes tentando cobrir todas as operações. Por exemplo, se você testou $3+5$ , não há necessidade de testar $13+15$ , mas talvez seja interessante testar $100+100$ e $200+200$ ... Talvez não precise. Não esqueça de testar negativos, como $18+(-3)$ . |
|---|--|

<sup>7</sup> Isso não ocorre sem essa biblioteca, ok? Sem ela, precisa de uns malabarismos.

### [Opcional/Recomendado] Múltiplos Arquivos Fonte

Para trabalhar com vários arquivos “.vhd”, siga a ideia do *testbench*: simplesmente declare o que você quer usar como um componente no outro arquivo. No terminal, rode *ghdl -a* para a análise em cada um dos fontes.<sup>8</sup>

Vamos rever o arquivo (besta) da porta E do lab #1, “porta.vhd”:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity porta is
    port( in_a  : in std_logic;
          in_b  : in std_logic;
          a_e_b : out std_logic
        );
end entity;

architecture a_porta of porta is
begin
    a_e_b <= in_a and in_b;
end architecture;
```

Aí vamos fazer um outro, igualmente besta, que vai usar *três portas E*, uau! Vamos associar três portas de 2 entradas pra fazer uma porta E de 4 entradas. Batizemo-lo de “e\_4\_entradas.vhd”.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity e_4_entradas is
    port( in0,in1,in2,in3: in std_logic;
          e_out: out std_logic
        );
end entity;

architecture a_e_4_entradas of e_4_entradas is
    component porta is
        port( in_a  : in std_logic;
              in_b  : in std_logic;
              a_e_b : out std_logic
            );
    end component;
    signal e_0_1, e_2_3: std_logic;
begin
    porta1: porta port map(in_a=>in0,in_b=>in1,a_e_b=>e_0_1);
    porta2: porta port map(in_a=>in2,in_b=>in3,a_e_b=>e_2_3);
    porta3: porta port map(in_a=>e_0_1, in_b=>e_2_3, a_e_b=>e_out);
end architecture;
```

Observe que apenas inserimos a interface do componente “porta” ali na arquitetura e o compilador se encarrega do resto. Na linha de comando, analise ambos os arquivos, dentro da mesma pasta, e rode a entidade do *testbench* final com, digamos, *ghdl -r e\_4\_entradas\_tb --wave=result.ghw* ou algo assim.

Criei três portas E distintas: porta1, porta2 e porta3. Observe que com o “port map” nós conseguimos fazer a ligação entre os componentes sem gastar uma linha de código explícito. O circuito final é este:

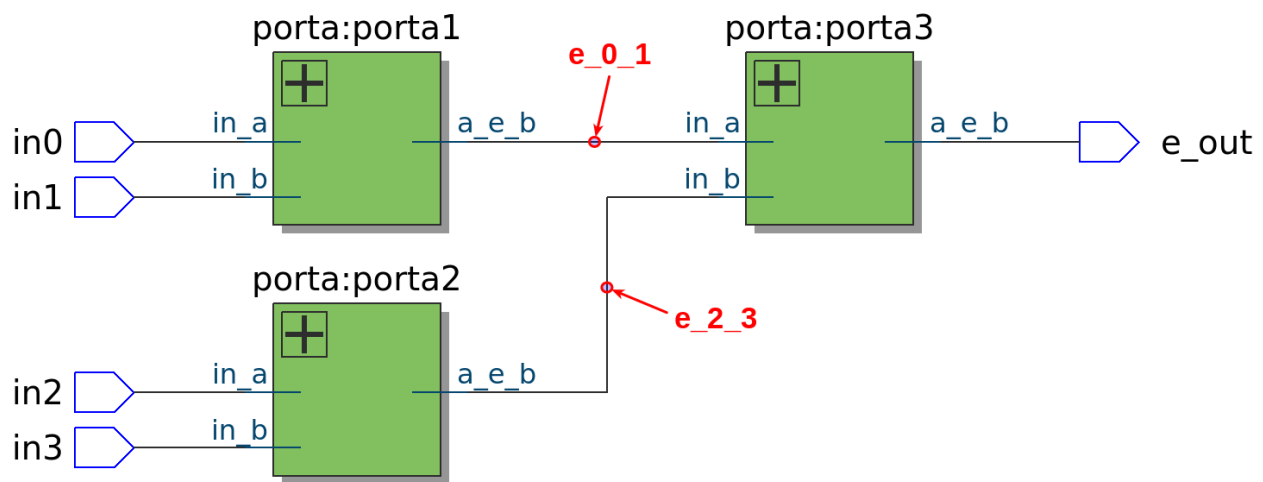8 Se você está usando o VHDLPlus, basta os arquivos estarem incluídos no projeto.



Os sinais indicados em vermelho, e\_0\_1 e e\_2\_3, servem como “cola” para ligar as instâncias.

Por fim, lembrem-se de que, se encher o saco ficar selecionando sinais no *gtkwave*, podemos guardar a configuração de uma tela (sinais e zoom, essencialmente) usando o menu *File => Write Save File* para gravar a configuração de visualização (.gtkw).

## Tarefa para Entregar: ULA

Nesta primeira entrega quero apenas o arquivo VHDL fonte e o VHDL do *testbench*.

Lembre-se que a entrega deste laboratório **vale nota** e não é pouca! Um atraso de poucos dias em um lab não vai impactar tanto a nota, mas *não coma bola!* No conjunto, vale bastante. Consulte as regras da disciplina no Moodle.

Não haverá apresentação pessoal em sala; apenas no laboratório #3 eu vou ver funcionando.

Especificação da ULA:

- duas entradas de dados de 16 bits;
- uma saída de resultado de 16 bits;
- duas ou mais saídas de sinalização de um bit (são as flags, representam o *status* da operação; consulte a tabela de branches condicionais sorteados para você e implemente as flags indicadas na tabela, descritas no PDF do sorteio no Moodle);
- entradas para seleção da operação.

No mínimo 4 operações, incluindo:

- soma;
- subtração;
- duas outras quaisquer escolhidas pela equipe, preferencialmente com vistas à implementação da validação (consulte o documento do sorteio para ver se a sua validação não exige alguma instrução especial);
- será utilizada no projeto do processador, portanto tente escolher operações sensatas (mas podem ser alteradas à vontade posteriormente);
- *não implemente divisão*, pois a implementação do compilador VHDL pode dar uns erros com divisão por zero (são contornáveis, mas melhor evitar).
- Um *testbench* que cubra todas as operações tem que ser entregue; inclua nele um conjunto de testes razoável, que cubra todos os casos de interesse, **incluindo números negativos nas entradas** (basta usar complemento de 2, com *unsigned* mesmo);
- Por favor dê nomes claros aos sinais (por ex., *op*, *selec*, *selec\_op* ou *selecionaoperacao* e não “slo” ou “s”)

Resumindo: entram dois dados de 16 bits, escolhe-se qual das 4 operações deve ser executada pela ULA e o resultado desta operação surge na saída de 16 bits. Entregue o *.vhd* e o *\_tb.vhd*.

Ou seja, tem que fazer as operações e botar um mux na saída. É assim que se faz.